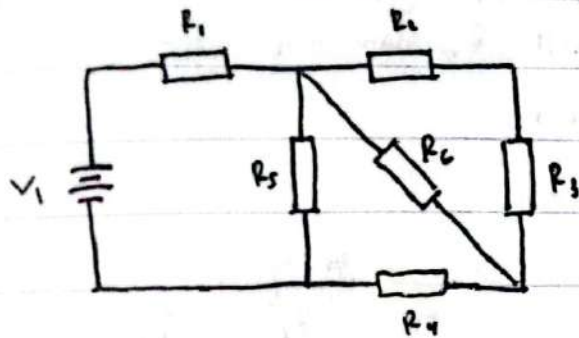
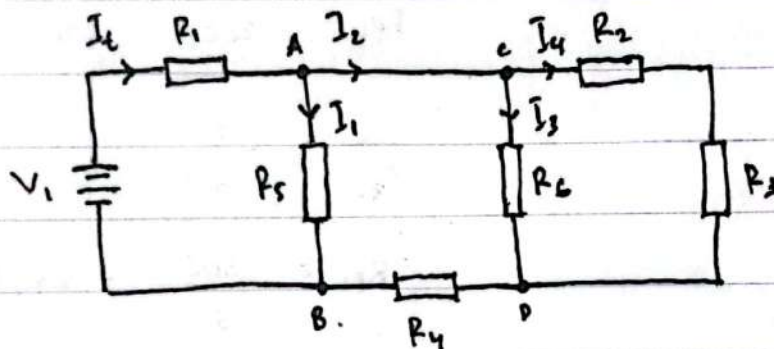


et
①


$$V_1 = 10 \text{ Volt}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 100 \text{ ohm}$$

↓ untuk memudahkan perhitungan, kita gambar ulang biar mudah di pahami

et
②

↓ hitung nilai seri dari R_2 dan R_3 , sehingga rangkaian menjadi seperti di bawah :

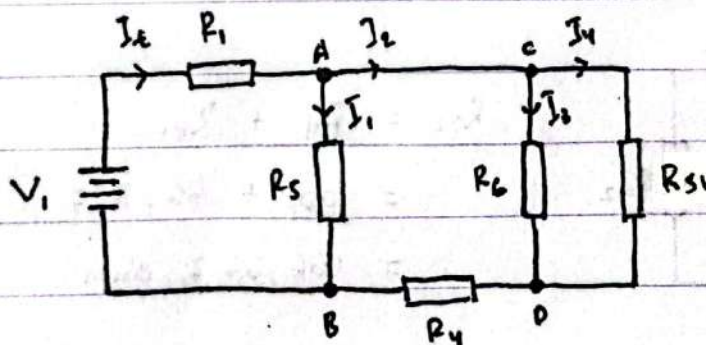
et
③

$$R_{51} = R_2 + R_3 = 100 + 100 = 200 \text{ ohm}$$

↓ hitung nilai resistor paralel R_6 dan R_{S1} sehingga rangkaian menjadi seperti di bawah :

ek

(4)

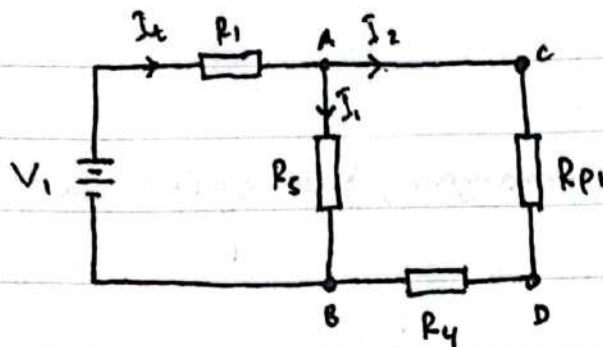

$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_{S1}}$$

$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{200}$$

$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{2}{200} + \frac{1}{200}$$


$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{3}{200}$$

$$R_{p1} = \frac{200}{3} = 66,667 \text{ ohm}$$

↓ hitung nilai resistor seri R_4 dan R_{p1} sehingga rangkaian menjadi seperti di bawah :


ek

(5)

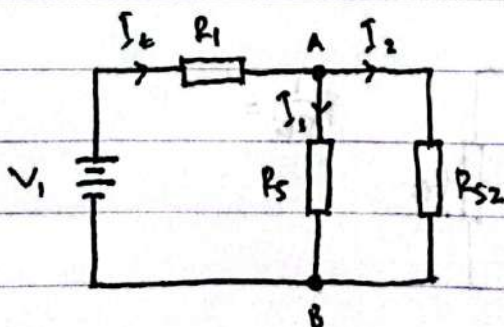

$$\begin{aligned} R_{S2} &= R_4 + R_{p1} \\ &= 100 + 66,667 \\ &= 166,667 \text{ ohm} \end{aligned}$$

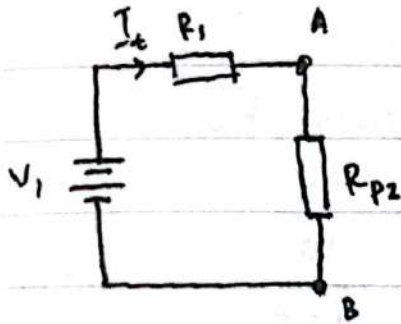↓ hitung nilai paralel R_3 dan R_{s2} sehingga rangkaian menjadi seperti di bawah :



$$\frac{1}{R_{p2}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{s2}}$$


$$\frac{1}{R_{p2}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{166,667}$$

$$\frac{1}{R_{p2}} = \frac{166,667}{16666,7} + \frac{100}{16666,7}$$

$$\frac{1}{R_{p2}} = \frac{266,667}{16666,7}$$

$$R_{p2} = \frac{16666,7}{266,667} = 62,500 \text{ ohm}$$

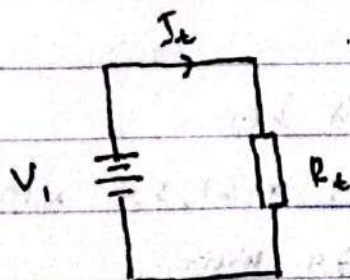
↓ hitung nilai Resistor Seri R_1 dan R_{p2} sehingga rangkaian menjadi seperti di bawah.



$$\begin{aligned} R_t &= R_1 + R_{p2} \\ &= 100 + 62,500 \\ &= 162,500 \text{ ohm} \end{aligned}$$


* Setelah mendapatkan masing-masing rangkaian ekuivalen (1-7) selanjutnya kita hitung nilai arus, tegangan dan dayanya.

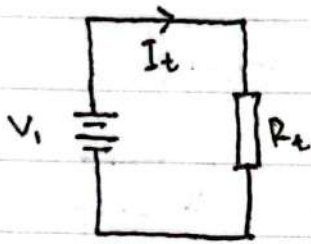⇒ menghitung I_{total} dengan menggunakan R_t



$$I_t = \frac{V_1}{R_t} = \frac{10}{162,5} = 0,062 \text{ A} \\ \approx 61,538 \text{ mA}$$

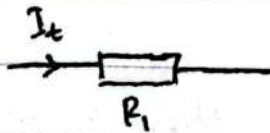⇒ Dari rangkaian ekuivalen No.2 kita dapatkan nilai pada R_1 dengan nilai $I_t = 61,538 \text{ mA}$




$$V_{R_1} = I_t \times R_1 \\ = 61,538 \times 10^{-3} \times 100 \\ = 61,538 \times 10^{-1} \\ = 6,154 \text{ Volt}$$

$$I_{R_1} = I_t \\ = 61,538 \text{ mA}$$


$$P_{R_1} = V_{R_1} \times I_{R_1} \\ = 6,154 \times 61,538 \times 10^{-3} \\ = 0,379 \text{ Watt}$$

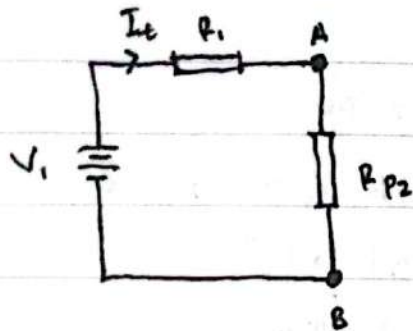➤ Dari rangkaian ekuivalen No.6, kita hitung tegangan di titik A-B



$$\begin{aligned} V_{AB} &= I_t \times R_{p2} \\ &= 61,538 \times 10^{-3} \times 62,5 \\ &= 3,846 \text{ Volt} \end{aligned}$$

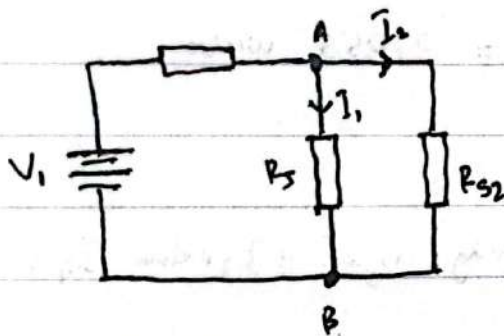➤ Dari rangkaian ekuivalen No.5 kita hitung nilai I_1 dan I_2



$$I_1 = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{3,846}{100} = 0,038 \text{ A} \approx 38,460 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_{AB}}{R_{32}} = \frac{3,846}{166,667} = 0,023 \text{ A} \approx 23,076 \text{ mA}$$


➤ hitung nilai-nilai P_5

$$V_{R5} = V_{AB} = 3,846 \text{ Volt}$$

$$I_{R5} = I_1 = 38,460 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} P_{R5} &= V_{R5} \times I_{R5} = 3,846 \times 38,460 \times 10^{-3} \\ &= 0,148 \text{ Watt} \end{aligned}$$

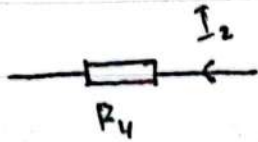- ⇒ Dari rangkaian ekuivalen No. 4 hitung nilai-nilai pada R_4 menggunakan I_2




$$\begin{aligned} V_{R4} &= I_2 \times R_4 \\ &= 23,076 \times 10^{-3} \times 100 \\ &= 23,076 \times 10^{-1} \\ &= 2,308 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$I_{R4} = I_2 = 23,076 \text{ mA}$$


$$\begin{aligned} P_{R4} &= V_{R4} \times I_{R4} \\ &= 2,308 \times 23,076 \times 10^{-3} \\ &= 0,053 \text{ watt} \end{aligned}$$

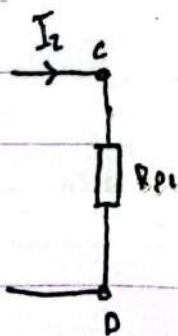- ⇒ Hitung tegangan pada titik C-D dengan menggunakan rangkaian ekuivalen No. 4



$$\begin{aligned} V_{CD} &= I_2 \times R_{pi} \\ &= 23,076 \times 10^{-3} \times 66,667 \\ &= 1,538 \text{ Volt} \end{aligned}$$

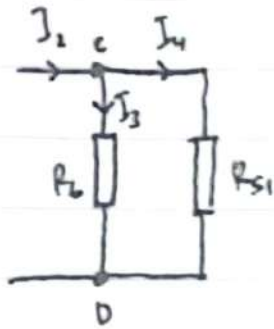
→ Dengan menggunakan rangkaian ekuivalen No.3 kita hitung I_1 dan I_2



$$I_3 = \frac{V_{CD}}{R_6} = \frac{1,538}{100} = 0,015 \text{ A} \approx 15,380 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{V_{CD}}{R_{31}} = \frac{1,538}{200} = 0,008 \text{ A} \approx 7,690 \text{ mA}$$

→ Hitung nilai-nilai pada R_6

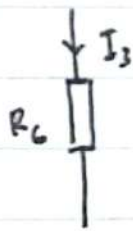


$$V_{R6} = V_{CD} = 1,538 \text{ Volt}$$

$$I_{R6} = I_3 = 15,380 \text{ mA}$$

$$P_{R6} = V_{R6} \times I_{R6} = 1,538 \times 15,380 \times 10^{-3} = 0,024 \text{ Watt}$$

→ Hitung nilai-nilai pada R_2 dan R_3

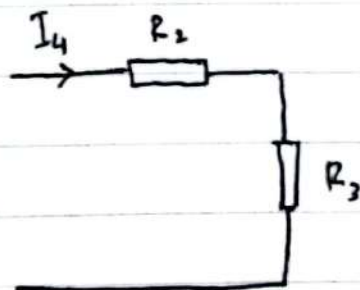

$$\begin{aligned} V_{R2} &= I_4 \times R_2 \\ &= 7,69 \times 10^{-3} \times 100 \\ &= 7,69 \times 10^{-1} \\ &= 0,769 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$I_{R2} = I_4 = 7,69 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} P_{R2} &= V_{R2} \times I_{R2} = 0,769 \times 7,69 \times 10^{-3} \\ &= 0,006 \text{ watt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{R3} &= I_4 \times R_3 \\ &= 7,69 \times 10^{-3} \times 100 \\ &= 7,69 \times 10^{-1} \\ &= 0,769 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$I_{R3} = I_4 = 7,69 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} P_{R3} &= V_{R3} \times I_{R3} \\ &= 0,769 \times 7,69 \times 10^{-3} \\ &= 0,006 \text{ watt} . \end{aligned}$$